

# Αναφορά Εργαστηρίου 3



## Οργάνωση Υπολογιστών


Ομάδα Εργασίας: Κριθαράκης Εμμανουήλ, Φωτάκης Τζανής

Κωδικός Ομάδας: LAB31231483
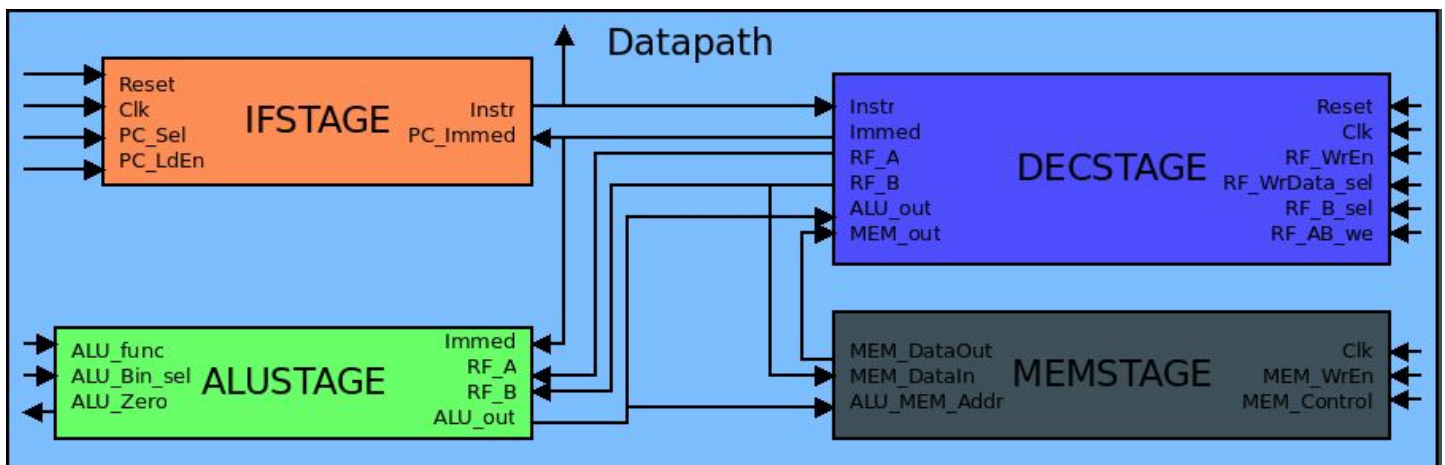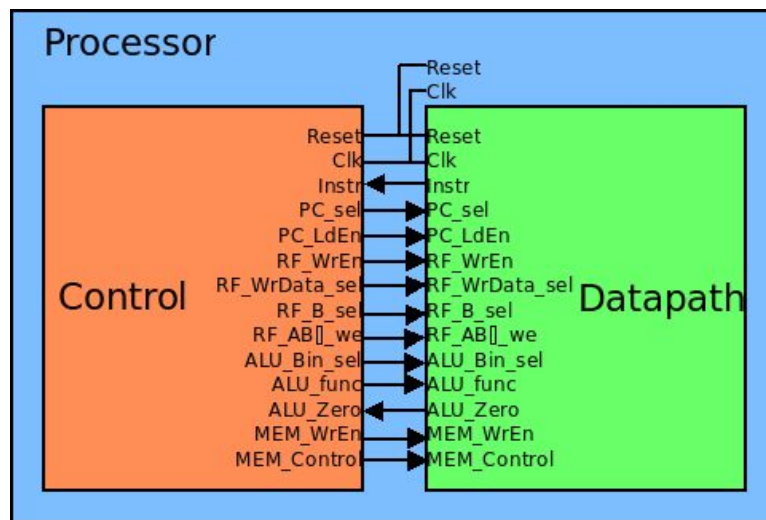
### Προεργασία

Ως προεργασία του συγκεκριμένου εργαστηρίου είχε ζητηθεί όπως είναι φυσικό ο κώδικας των διαφόρων modules που περιγράφονται παρακάτω αλλά και σχεδιαγράμματα που παρουσιάζουν την συνδεσμολογία μεταξύ των διαφόρων ζητούμενων modules που κληθήκαμε να αναπτύξουμε. Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά σχεδιαγράμματα.



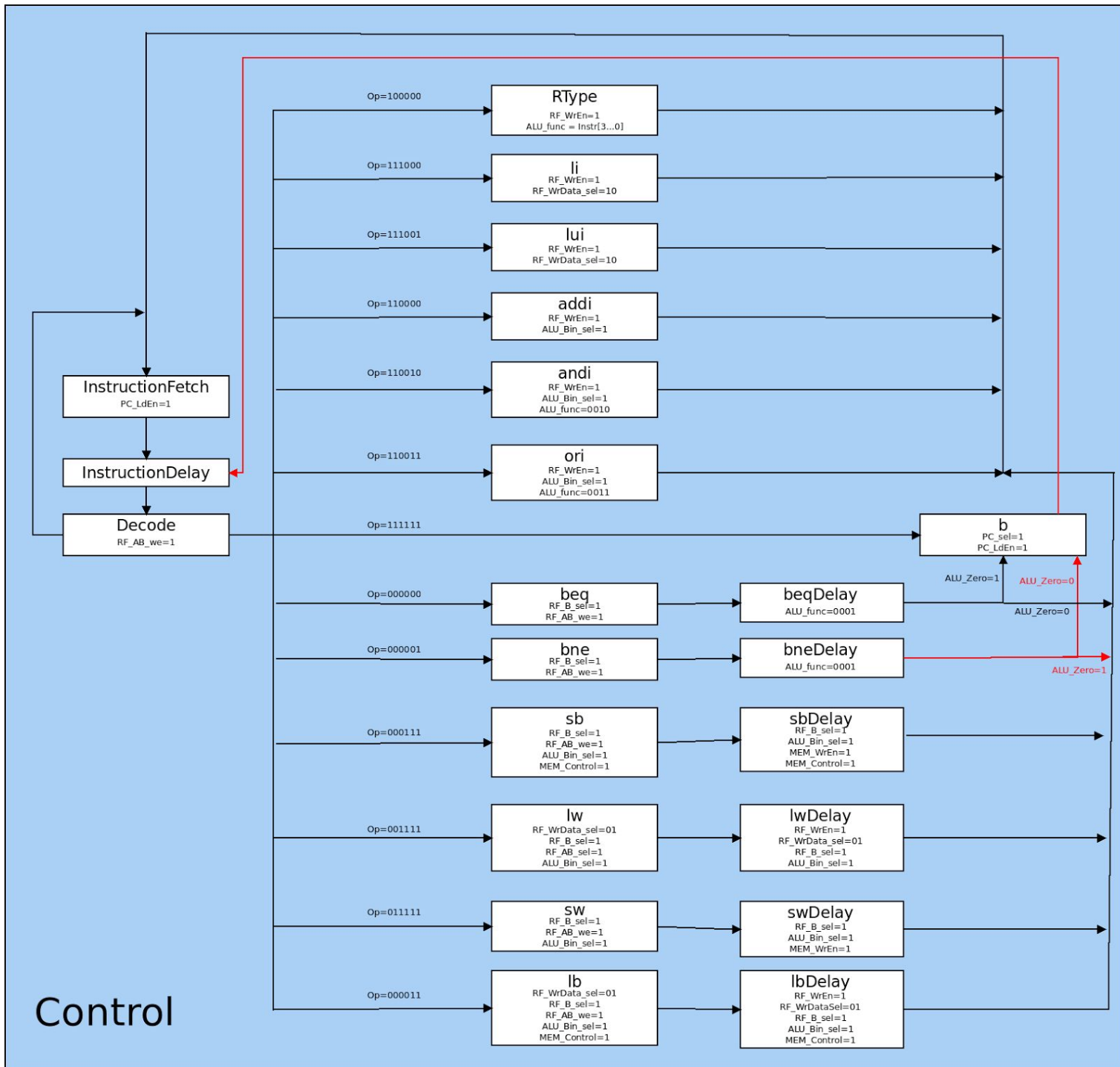

## Περιγραφή της Άσκησης

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν να ενωθούν τα τμήματα του Datapath του προηγούμενου εργαστηρίου και να σχεδιαστεί κατάλληλα το control έτσι ώστε να εκτελούνται ορθά οι εντολές του instruction set CHARIS-4.


Παρακάτω αναλύονται οι καταστάσεις της fsm για κάθε εντολή του instruction set:

- **R-type εντολές:** Σε κάθε τέτοιου τύπου εντολή η fsm ξεκινάει από την κατάσταση InstructionFetch κατά την οποία στον καταχωρητή PC εγγράφεται ( $PC\_IdEn=1$ ) το αποτέλεσμα της πράξης  $PC=PC+4$  ( $PC\_sel=0$ ). Στην συνέχεια η επόμενη κατάσταση (InstructionDelay) είναι υπεύθυνη να παρατείνει τον χρόνο εκτέλεσης της R-type εντολής κατά ένα κύκλο ρολογιού με σκοπό να “έλθει” από την μνήμη εντολών η επιθυμητή εντολή. Εφόσον έρθει τότε περνάει στην κατάσταση Decode. Στην κατάσταση αυτή, “αποκωδικοποιούμε” την εντολή λαμβάνοντας τα δεδομένα για τους καταχωρητές R[rt], R[rs] για την κάθε R-type εντολή και τα τοποθετούμε στους κατάλληλους registers της Register-file. Επιπλέον οφείλουμε να αναφέρουμε πως για την ορθή λειτουργία του processor προσθέσαμε 2 καταχωρητές Rf[A] και Rf[B] στην έξοδο της Register-file τους οποίους εγγράφουμε μόνο κατά το στάδιο του Decode. Φυσικά για να γίνει αντιληπτό για ποιά εντολή γίνεται λόγος ελέγχουμε τα 6 msb bits της εντολής (opcode) και μιας και είναι R-type τα 6 lsb bits της (func). Με τα opcode και func η fsm κατανοεί ποιά εντολή θέλουμε να εκτελεστεί και προσδιορίζει κατάλληλα το control unit της ALU. Ως είσοδοι στην ALU εισάγονται οι καταχωρητές Rf[A] και Rf[B] (οι οποίοι έχουμε ενημερωθεί από την έξοδο της Register-file) με κατάλληλη ανάθεση του control bit ενός πολυπλέκτη για την επιλογή του Rf[B] (Συγκεκριμένα  $ALU\_bin\_sel=0$ ). Το αποτέλεσμα της εγγράφεται στην Register file στον καταχωρητή R[rd] με κατάλληλη ανάθεση του control bit ενός πολυπλέκτη για την επιλογή  $ALU\_out$ .
- **I-type εντολές:** Τέτοιου είδους εντολές διαφοροποιούνται σε ελάχιστα σημεία από τις R-type εντολές. Συγκεκριμένα η πρώτη διαφοροποίηση στην αλληλουχία της fsm έγκειται στο στάδιο Decode, όπου και στην αποκωδικοποίηση λαμβάνονται τα δεδομένα για τον καταχωρητή R[rd] και το Immediate. Στην συνέχεια μόνο με την γνώση του opcode η fsm κατανοεί ποιά εντολή θέλουμε να εκτελεστεί και προσδιορίζει κατάλληλα το control unit της ALU. Ως είσοδοι στη ALU πλέον ορίζουμε τον καταχωρητή  $Rf[A]=Rf[rd]$  και το Immediate με το κατάλληλο extension στα msb bits του. Η επιλογή του Immediate ελέγχεται από το control ενός πολυπλέκτη (Συγκεκριμένα  $ALU\_bin\_sel=1$ ). Το αποτέλεσμα της ALU ακολουθεί την ίδια σκέψη με τις R-type εντολές.
- **Branch-εντολές:** Στις εντολές αυτές υπάρχει μια αισθητή διαφοροποίηση στο IFSTAGE τμήμα του datapath. Συγκεκριμένα εφόσον λάβουμε από την μνήμη μια τέτοια εντολή τότε πηγαίνουμε στη Decode κατάσταση. Από εκεί λαμβάνουμε το opcode κομμάτι. Αν αυτό προσδιορίζει μια “b” εντολή τότε πηγαίνουμε απευθείας στην κατάσταση b όπου και εγγράφουμε πλέον στον καταχωρητή PC ( $PC\_IdEn=1$ ) το  $PC=PC+4$  αλλά το  $PC=PC+4+PC_{immed}$ . Η διαφοροποίηση αυτή γίνεται με πολυπλέκτη όπου το control γίνεται  $PC\_sel=1$ . Στην συνέχεια η fsm δεν περνάει από την κατάσταση InstructionFetch αλλά πηγαίνει κατευθείαν στην InstructionDelay για την απαραίτητη καθυστέρηση της μνήμης εντολών για δέσμευση της επόμενης εντολής. Οι εντολές “bne” και “beq” διαφοροποιούνται με την “b” στο γεγονός ότι θα πρέπει να γίνει σύγκριση καταχωρητών για το αν θα μεταβούμε στην εντολή που επιλέγεται. Για την σύγκριση, δεσμεύουμε τους ζητούμενους καταχωρητές από την Register-file (Συγκεκριμένα τους καταχωρητές Rf[A] και Rf[B] που έχουν ενημερωθεί στην Decode κατάσταση) και εκτελούμε μια εντολή subtraction στην ALU. Για να εκτελεστεί η πράξη στην ALU με τους ενδιάμεσους καταχωρητές χρειάζεται ένας ακόμη κύκλος ρολογιού και γι αυτό προσθέσαμε μια ακόμη κατάσταση (beqDelay και bneDelay αντίστοιχα). Το αποτέλεσμα της ALU θα


ενεργοποιεί την έξοδο της ALU για μηδενικό αποτέλεσμα που σημαίνει ότι όντως οι καταχωρητές είναι ίσοι η δεν θα το ενεργοποιεί και δεν θα είναι ίσοι. Ανάλογα το αποτέλεσμα η επόμενη κατάσταση θα είναι για ισότητα η b(όπου περιγράψαμε παραπάνω την ροή της) ή η κατάσταση InstructionFetch.

- Store-load εντολές: Οι εντολές αυτές διαφοροποιούνται ελάχιστα με τις I-type εντολές. Συγκεκριμένα η δέσμευση εντολής από την μνήμη είναι η ίδια όπως και το decode κομμάτι για την ενημέρωση των καταχωρητή RF[rs] και του Immediate. Στην συνέχεια κάθε τέτοια εντολή θέλει την πράξη της πρόσθεσης συνεπώς χρειάζεται την ALU. Ως τελεστές της πρόσθεσης χρειάζονται ο καταχωρητής RF[rs] και το όποιο extension του Immediate (ALU\_bin\_sel=1). Φυσικά ο καταχωρητής RF[rs] έχει προέλθει από τον ενδιάμεσο καταχωρητή RF[A] (άρα RF\_AB\_sel=1). Το group αυτών των εντολών αναφέρεται στις sw, sb, lw, lb. Θα πρέπει να αποφασισθεί αν θα γίνει δηλαδή store ή load ενός byte ή μιας ολόκληρης λέξης (word). Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση δύο όμοιων πολυπλεκτών 2\*32bit εισόδων και 1\*32 bit εξόδου μέσα στο MEMSTAGE.


## Κυματομορφές

 

 - 0-35: nop
- 35-75: li \$1, 2 -- \$1 = 2
- 75-115: li \$2, 3 -- \$2 = 3
- 115-155: li \$3, 4 -- \$3 = 4
- 155-195: li \$4, 5 -- \$4 = 5
- 195-235: li \$5, -1 -- \$5 = -1
- 235-275: add \$6, \$2, \$2 -- \$6 = 6




 - 275-315: sub \$7, \$6, \$5 -- \$7 = 7
- 315-355: shl \$8, \$3 -- \$8 = 8
- 355-395: addi \$9, \$4, 4 -- \$9 = 9
- 395-435: rol \$10, \$4 -- \$10 = 10
- 435-475: li \$0, 11 -- NOP!!!!!!!
- 475-515: not \$11, \$5 -- \$11 = 0






 - 515-555: andi \$12, \$7, 1 -- \$12 = 1
- 555-595: and \$13, \$1, \$5 -- \$13 = 2
- 595-635: or \$14, \$12, \$1 -- \$14 = 3
- 635-675: shr \$15, \$8 -- \$15 = 4
- 675-715: ror \$16, \$10 -- \$16 = 5
- 715-755: ori \$17, \$4, 2 -- \$17 = 7, PC = 72



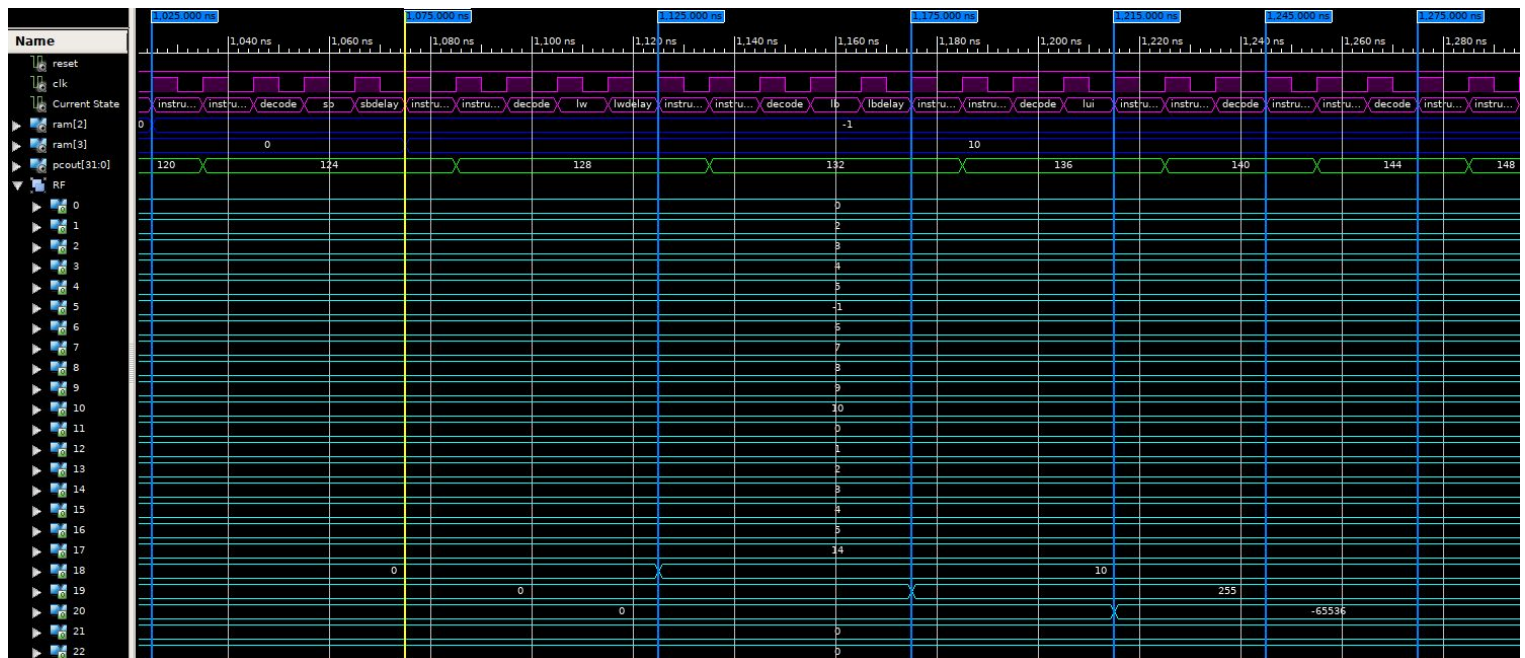- 755-795: add \$17, \$17, \$17 -- \$17 = 14
- 795-835: b 3 -- PC = PC + 4 + 12 = 96
- 835-885: beq \$14, \$2, 3 -- PC = PC + 4 + 12 = 112
- 885-925: bne \$14, \$2, 16 -- PC = 116
- 925-975: beq \$15, \$10, 16 -- PC = 120
- 975-1025: sw \$5, 4(\$3) -- MEM[2] = -1



- 1025-1075: `sb $10, 8($15)` -- `MEM[3] = 10`
- 1075-1125: `lw $18, 2($10)` -- `$18 = MEM[3] = 10`
- 1125-1175: `lb $19, 8($0)` -- `$19 = MEM[2] = 255`
- 1175-1215: `lui $20, -1` -- `$20 = -65536`

## Συμπεράσματα-Παρατηρήσεις

Μία σημαντική παρατήρηση είναι ότι στην εντολή `lui` (load upper immediate) η οποία επεξεργάζεται μια σταθερά και την γράφει σε έναν καταχωρητή της Register-file δεν υπάρχει δυνατότητα στον υπάρχων πολυπλέκτη που βρίσκεται στην `WrDataIn` του Register File να λάβει την “επεξεργασμένη” σταθερά καθώς δέχεται εισόδους μόνο από αποτέλεσμα ALU (`alu_out`) και από μνήμη (`mem_out`). Συνεπώς στον υπάρχων πολυπλέκτη προσθέσαμε ένα ακόμα bit στο control unit του για να μπορεί να δέχεται 3 εισόδους με την τρίτη να είναι το αποτέλεσμα του immediate extender.